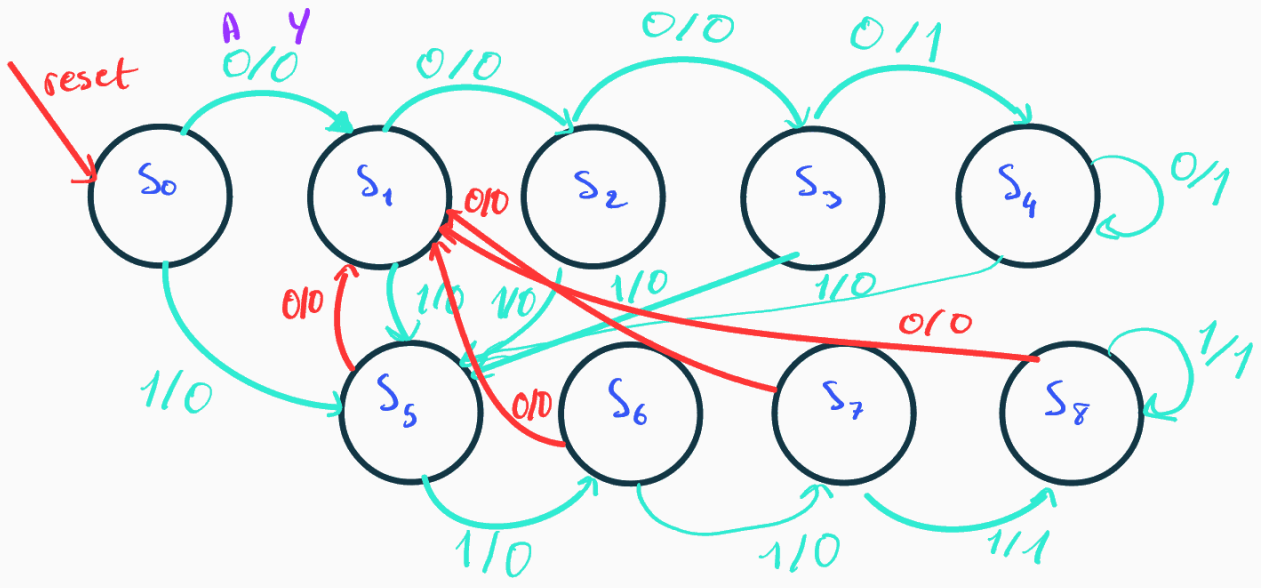
Problem 3 - Sonlu durum makinesi tasarımı : bit deseni dedektörü



Present State	Next State		Output Z	
	A=0	A=1	A=0	A=1
S0	S1	S5	0	0
S1	S2	S5	0	0
S2	S3	S5	0	0
S3	S4	S5	1	0
S4	S4	S5	1	0
S5	S1	S6	0	0
S6	S1	S7	0	0
S7	S1	S8	0	1
S8	S1	S8	0	1

S0 = 0000 S1 = 0001 S2 = 0010 S3 = 0011
S4 = 0100 S5 = 0101 S6 = 0110 S7 = 0111

$\delta = 1000$

