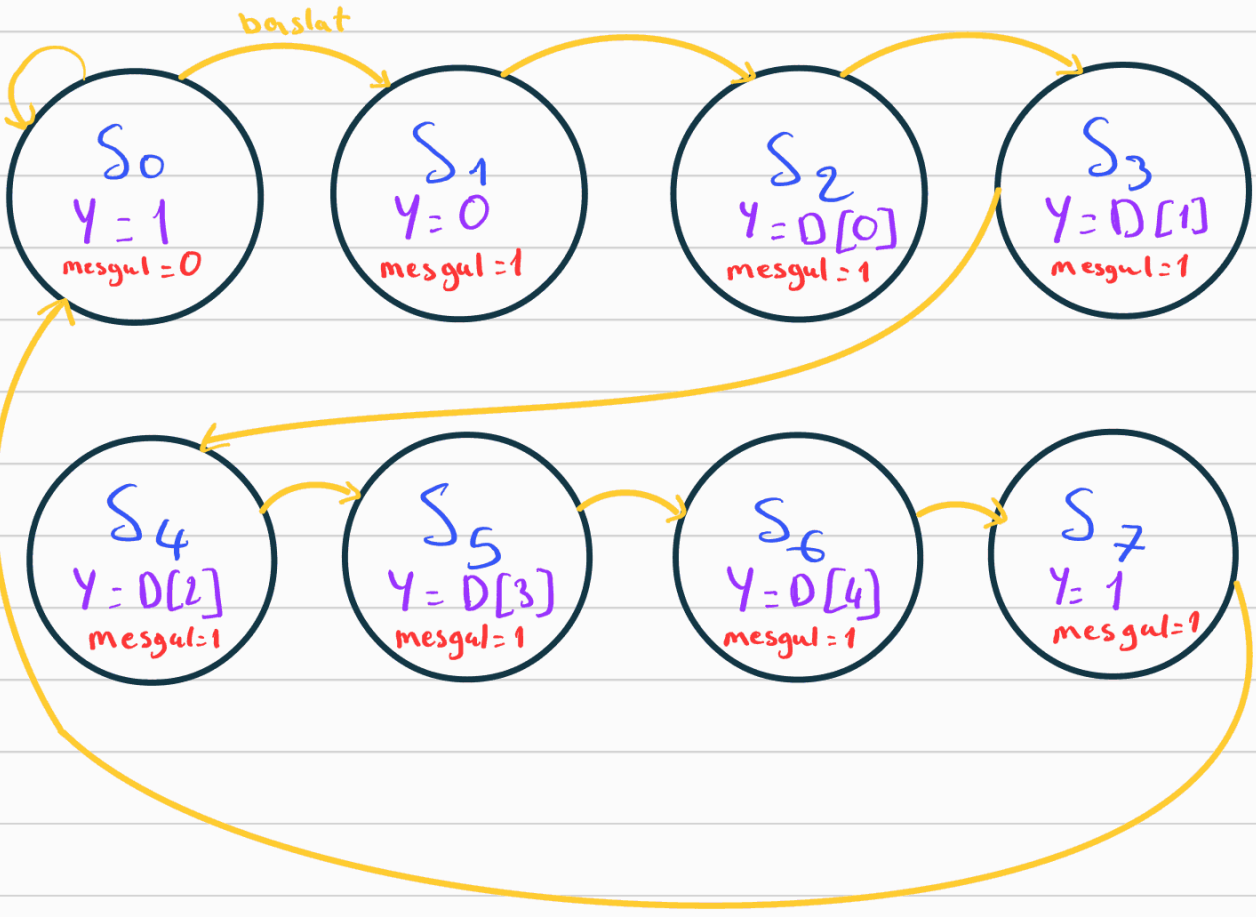


Present State	Input baslat		Next State		Outputs Y	Outputs mesgul
S0	1	0	S_1	S0	1	0
S1	1	0	S_2	S2	0	1
S2	1	0	S_3	S3	D[0]	1
S3	1	0	S_4	S4	D[1]	1
S4	1	0	S_5	S5	D[2]	1
S5	1	0	S_6	S6	D[3]	1
S6	1	0	S_7	S7	D[4]	1
S7	1	0	S0	S0	1	1